

CUESTIONARIO Nº 1 .2021

Responder teniendo en cuenta el material de apoyo de los apuntes de clase parte 1 y parte 2

1. En la instalación eléctrica del hogar... ¿cómo pensás que se conectan los distintos artefactos eléctricos? ¿En serie o en paralelo a la red eléctrica? ¿Por qué?
2. Magnitudes eléctricas: ¿cuáles son? ¿y en qué unidad se miden? ¿Con qué instrumento?
3. ¿Cuál es la ley que vincula las magnitudes eléctricas? Enúncialas.
4. ¿Cuántos tipos de corrientes existen?
5. Enuncia las distintas maneras de conexión de componentes eléctricos.
6. ¿Qué sucede con la intensidad, la tensión y la resistencia en un circuito en serie?
7. ¿Qué sucede con la intensidad, la tensión y la resistencia en un circuito en paralelo?
8. Enuncie la Ley de Ohm
9. Enuncie la 1º Ley de Kirchhoff
10. Enuncie la 2º Ley de Kirchhoff

Docente:

103 Aníbal Aguirre - anibalsebastianaguirre@gmail.com

**Deben ir entregando a medida que lo vayan realizando.
Enviar al correo electrónico.**