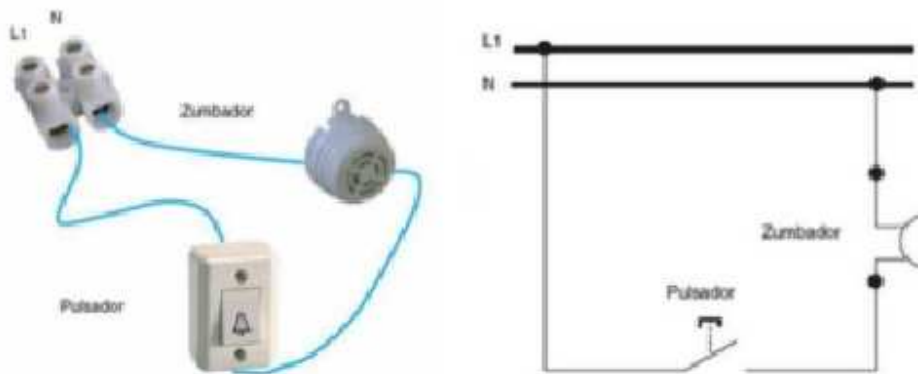


TRABAJO PRÁCTICO 3

Teniendo en cuenta el siguiente ejemplo de circuito de corriente alterna, en el que se ve:

- En el primer esquema, la conexión de un pulsador, un zumbador y unos terminales de conexión.
- En el segundo, el plano del circuito correspondiente a dicho esquema

Ej.:



Realizar el plano del circuito de éste esquema de conexión, en una hoja A4 rotulada

Dejar un espacio debajo del circuito para colocar: ¿Qué tipo de conexión representa? justificar teóricamente

Esquema:

