



Actividad:

- A- Completa el esquema con los elementos faltantes utilizando los símbolos y los nombres correspondientes de cada elemento
- B- Dibuja en lámina el circuito resultante del esquema con el nombre de *circuito paralelo*