

**Actividad:**

- Completa con el nombre del esquema correspondiente en los siguientes circuitos.
- De acuerdo con los cuadros de símbolos eléctricos, completar con los nombres de los elementos (del recuadro rojo), intervinientes en el circuito dado
- De acuerdo a la teoría (cuadros de símbolos) identificar el tipo de circuito (circuito de CC (corriente continua), circuito AC (corriente alterna), monofásico o trifásico)

